

**LAB # 04**


**OBJECTIVE:** Develop, implement and simulate a 4-bit ripple carry adder using 4 full adders.

**VERILOG MODULE:**

```
module RIPPLECARRYADDER(
    input [3:0] a,
    input [3:0] b,
    input cin,
    output [3:0] s,
    output cout
);
    wire [3:0] c ;
    assign cout = c[3];
    full_adder_bip inst0(s[0], b[0], cin, s[0],c[0]);
    full_adder_bip inst1(s[1], b[1], c[0], s[1],c[1]);
    full_adder_bip inst2(s[2], b[2], c[1], s[2],c[2]);
    full_adder_bip inst3(s[3], b[3], c[2], s[3],c[3]);
endmodule
```

**full adder bip VERILOG:**

```
module full_adder_bip(a,b,cin,sum,cout);
    input a,b,cin;
    output sum, cout;
    xor inst1 (net1,a,b);
    and inst2 (net2,a,b);
    xor inst3 (sum,net1,cin);
    and inst4 (net3,net1,cin);
    or inst5 (cout,net3,net2);
endmodule
```

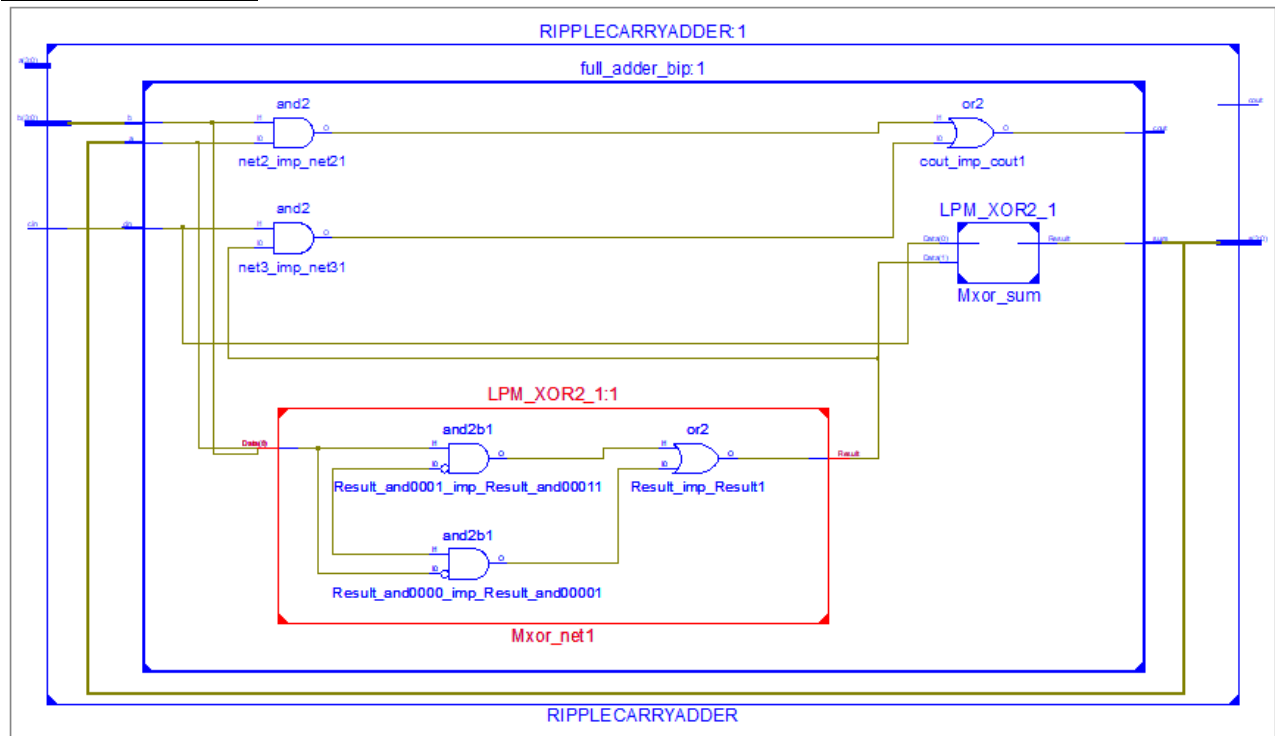**Scemantic Diagram:**


**RIPPLE4BITADDERTF Text Fixture Module**

```

module RIPPLE4BITADDERTF;
    // Inputs
    reg [3:0] a;
    reg [3:0] b;
    reg cin;
    // Outputs
    wire [3:0] s;
    wire cout;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    RIPPLECARRYADDER uut (
        .a(a),
        .b(b),
        .cin(cin),
        .s(s),
        .cout(cout)
    );
    initial begin
        // Initialize Inputs
        a = 0;
        b = 0;
        cin = 0;
        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;
        a=4'b1000;
        b=4'b0100;
        cin = 0;
        // Add stimulus here

    end
endmodule

```

 **WAVEFORM:****SUBTRACTOR:****Verilog Module:**

```

21 module Ripplecarry(
22     input [3:0] a,
23     input [3:0] b,
24     input cin,
25     output [3:0] s,
26     output cout
27 );
28     wire c1,c2,c3;
29     Fulladder1 FA0(
30         .a(a[0]),
31         .b(b[0]^cin),
32         .cin(cin),
33         .s(s[0]),
34         .cout(c1)
35     );
36     Fulladder1 FA1(
37         .a(a[1]),
38         .b(b[1]^c1),
39         .cin(c1),
40         .s(s[1]),
41         .cout(c2)
42     );
43     Fulladder1 FA2(
44         .a(a[2]),
45         .b(b[2]^c2),
46         .cin(c2),
47         .s(s[2]),
48         .cout(c3)
49     );
50     Fulladder1 FA3(
51         .a(a[3]),
52         .b(b[3]^c3),
53         .cin(c3),
54         .s(s[3]),
55         .cout(cout)
56     );
57 endmodule
58

```

**Verilog Test Fixture Code:**

```

25 module Ripplecarry_tv;
26
27     // Inputs
28     reg [3:0] a;
29     reg [3:0] b;
30     reg cin;
31
32     // Outputs
33     wire [3:0] s;
34     wire cout;
35
36     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
37     Ripplecarry uut (
38         .a(a),
39         .b(b),
40         .cin(cin),
41         .s(s),
42         .cout(cout)
43     );
44
45     initial begin
46         // Initialize Inputs
47         a = 4'b1000;
48         b = 4'b0100;
49         cin = 1;
50

```

**Waveform:**