LAB 13

OBJECTIVE

Reproduce and implement Ripple Carry Adder by using FPGA Kit.

Half Adder Module:

```
module Halfadder(
    input a,
    input b,
    output sum,
    output cout
    );


    reg sout,c;

    always@(*)
    begin
            sout<=a^b;
            c=a&&b;
    end

    assign sum=sout;
    assign cout=c;
endmodule
```

Full Adder Module:

```
module Fulladder(
    input a,
    input b,
    input cin,
    output sum,
    output cout
    );


wire c1,c2,s;
reg c;

    Halfadder HA0(a,b,s,c1);
    Halfadder HA1(s,cin,sum,c2);


    always@(*)
    begin

            c <= c1||c2;
    end


    assign cout = c;


endmodule
```

Constraint File:

```
##Switches
set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { a[0] }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN L16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { a[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]
set_property -dict { PACKAGE_PIN M13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { a[2] }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { a[3] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { b[0] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { b[1] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { b[2] }]; #IO_L17N_T2_A13_D29_14 Sch=sw[6]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { b[3] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { SW[8] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { SW[9] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[10] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[11] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[12] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[13] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[14] }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SW[15] }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]

## LEDs
set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { s[0] }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN K15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { s[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]
set_property -dict { PACKAGE_PIN J13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { s[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]
set_property -dict { PACKAGE_PIN N14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { s[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { cout }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN V17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN U17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[6] }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN U16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN V16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN T15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN U14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN T16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14 Sch=led[11]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN V15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]
```

Design LUT Schematic:

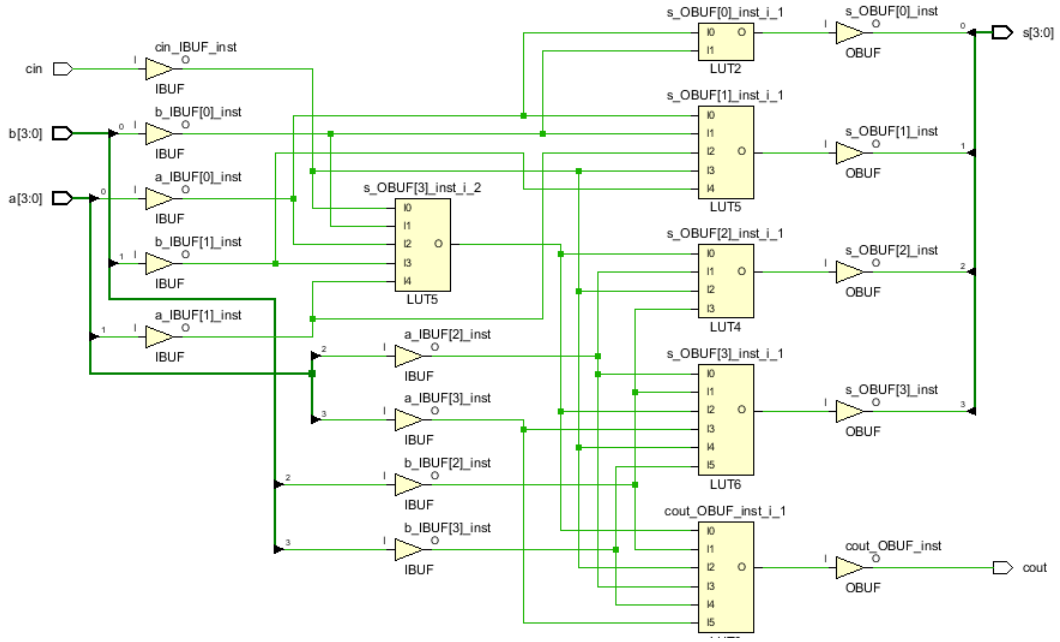

RCA & Subtractor Module File:

```
21  module Ripplecarry1(
22      input [3:0] a,
23      input [3:0] b,
24      input cin,
25      output [3:0] s,
26      output cout
27      );
28
29       wire c1,c2, c3;
30
31                      Fulladder FA0(
32
33                      .a(a[0]),.b(b[0]^cin),.cin(cin),.s(s[0]),.cout(c1)
34                      );
35
36                      Fulladder FA1(
37
38                       .a(a[1]),.b(b[1]^cin),.cin(c1),.s(s[1]),.cout(c2)
39                      );
40
41                      Fulladder FA2(
42
43                      .a(a[2]),.b(b[2]^cin),.cin(c2),.s(s[2]),.cout(c3)
44                      );
45
46                      Fulladder FA3(
47
48                       .a(a[3]),.b(b[3]^cin),.cin(c3),.s(s[3]),.cout(cout)
49                      );
50
51
52  endmodule
53
```

Design Schematic 01:

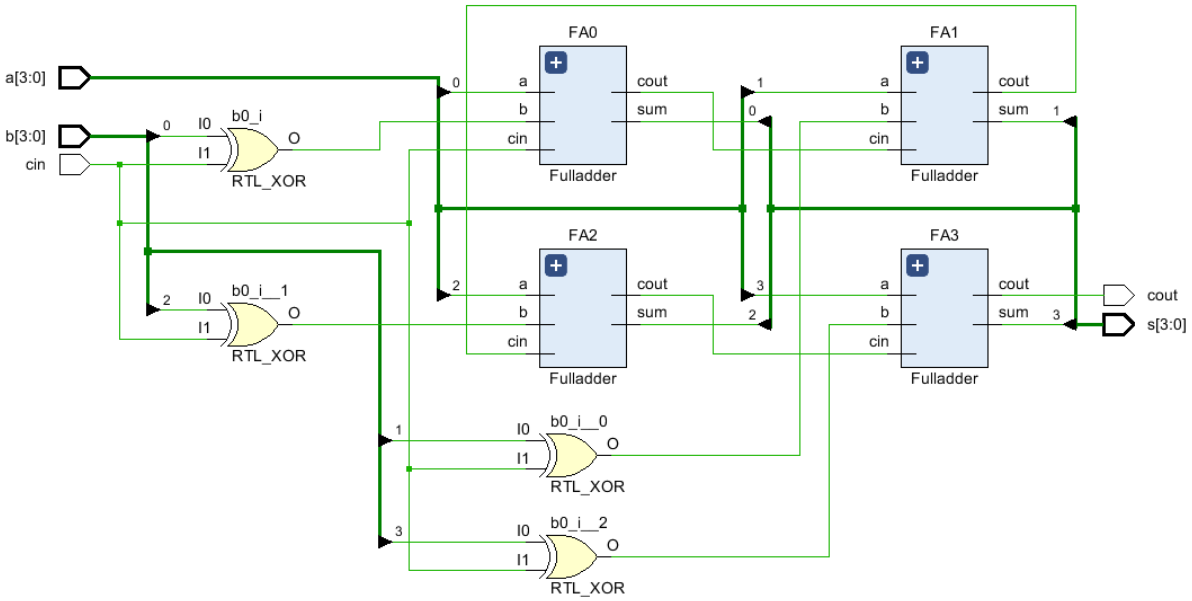

Design Schematic 02:

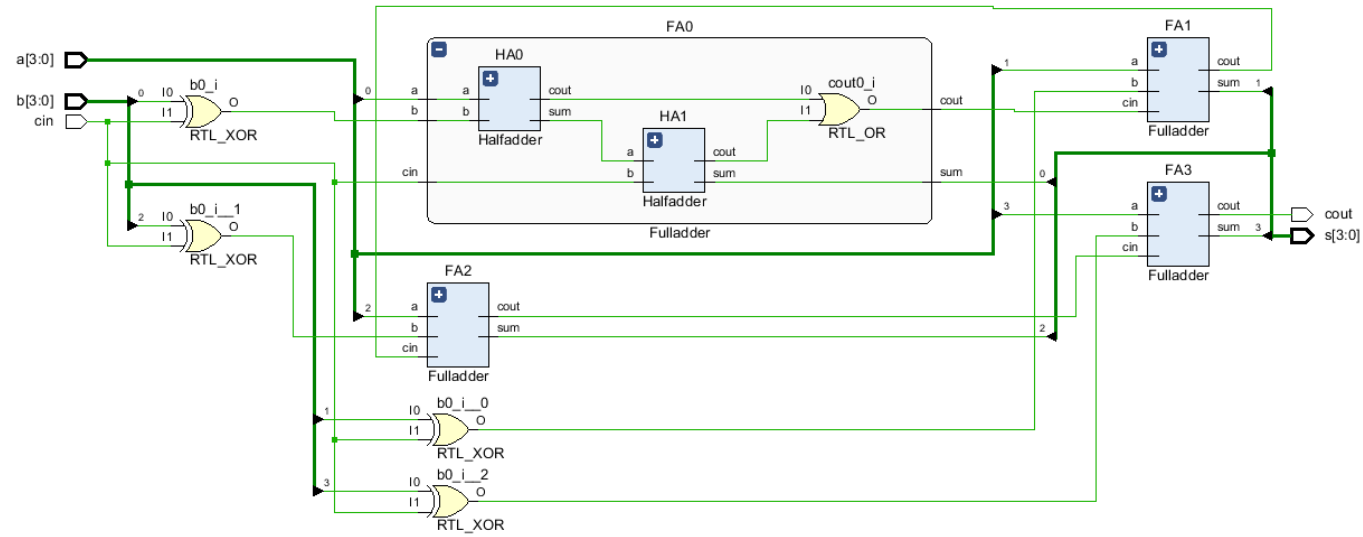

Design Schematic 03:

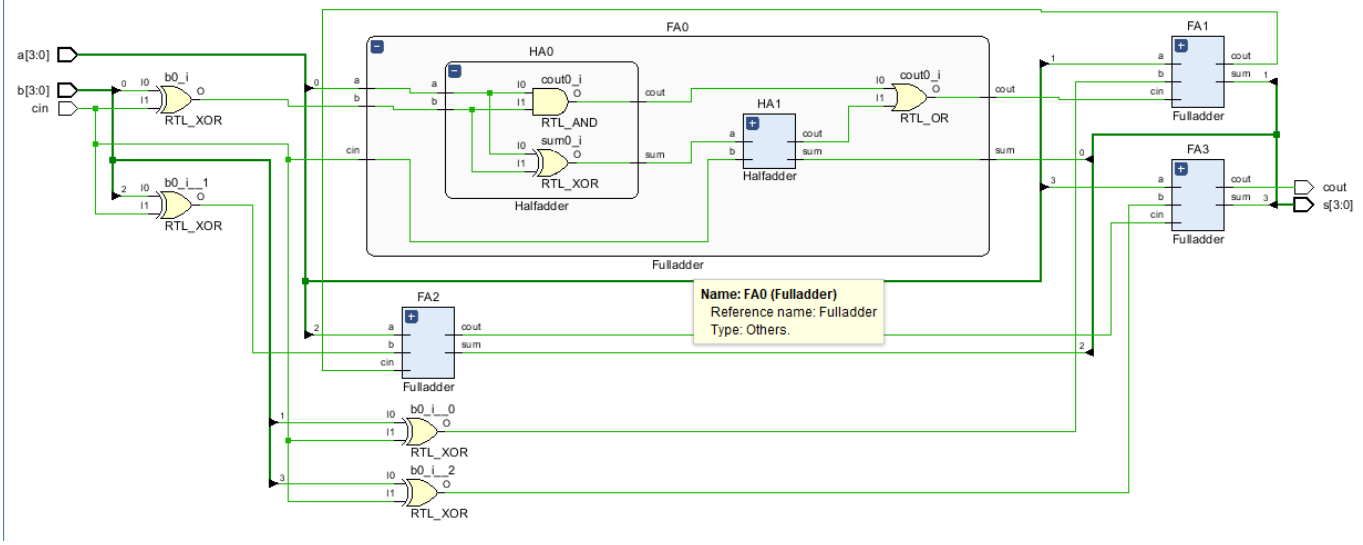

Conclusion:

In this lab we learn how to Reproduce and implement Ripple Carry Adder by using FPGA Kit.